
به نام خدا

آزمایشگاه ریزپردازنده دانشکده مهندسی کامپیوتر

أزمايش شماره ينج

أشنايي با صفحات ماتريسي LED و كار با أنها

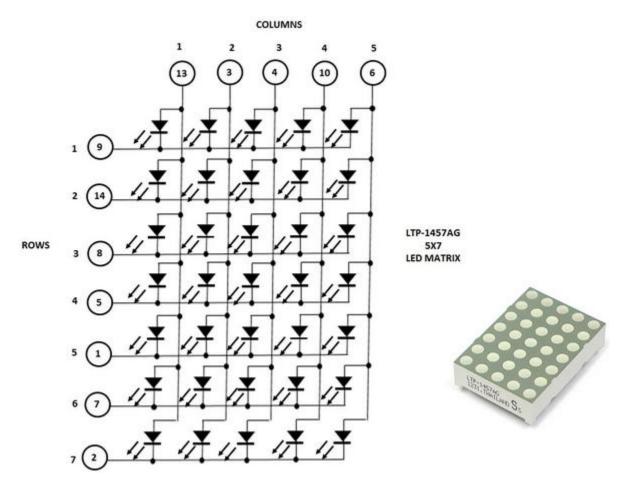معمولا صفحات ماتریسی LED مجموعهای از LEDها هستند که به صورت سطری و ستونی به یکدیگر متصل می گردند. همانطور که در شکل مشخص است تمام کاتدهای LEDهای موجود در یک سطر به یکدیگر و تمام آندهای LEDهای موجود در یک ستون به یکدیگر متصل گردیدهاند.




معمولا نمایش داده روی این صفحات، به دو روش سطری و ستونی صورت می گیرد. برای آشنایی با این روشها برای هر روش یک برنامه ساده مینویسیم و روی برنامه شبیه ساز آنرا اجرا می کنیم.

روش جاروب سطری

در این روش ابتدا سطر اول، سپس سطر دوم و آنگاه سطرهای بعدی را فعال مینماییم. اگر به مدار ماتریس LEDها دقت کنید میبینید که کاتدهای LEDهای هر سطر را به یکدیگر وصل گردیدهاند، پس برای فعال نمودن هر سطر باید آنرا به سطح ولتاژ صفر متصل نماییم. از طرفی به دلیل اینکه در ماتریس LED، آندهای LEDهای هر ستون به هم متصل هستند جهت روشن نمودن هر LED، ستون متناظر با آن LED باید به سطح ولتاژ یک متصل گردد.

در نتیجه روشن می شود که در طراحی جدول داده هر کاراکتر به ازای نقاطی که می خواهیم LED در آنجا روشن باشد، بایستی عدد یک را قرار دهیم.

ابتدا به نقشه سخت افزار دقت نمایید:

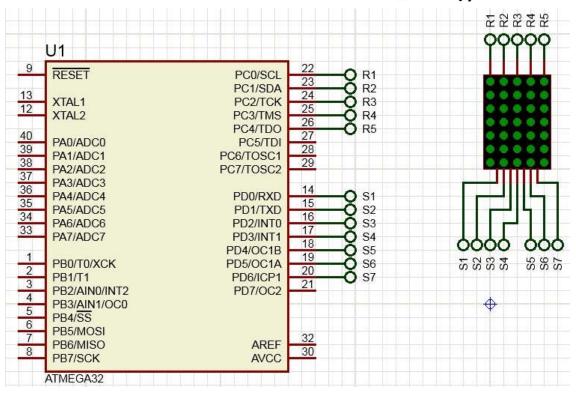

همانطور که در سختافزار فوق مشخص است ستونها را به پنج بیت پورت C و سطرها به هفت بیت پورت کم متصل نمودهایم. اینک به بررسی برنامه نوشته شده برای این سختافزار می پردازیم:

```
#include <mega32.h>
                                                           در ابتدای برنامه به کاراکتر طراحی شده
 3
       #include <delay.h>
 4
                                                              دقت کنید. کاراکتر به صورت سطری
 5
       const unsigned char Code[]=
 6
     □ {
                                                                              طراحی شده است.
 7
           0x04,
                    11
                        0001
                        0002
                                     . . . . # . # .
 9
                    11
           0x11,
                        0003
                                           # - - - #
10
                    11
                        0004
           0x1F,
                        0005
11
                    11
12
           0x11,
                    11
                        0006
13
           0x11
                        0007
      L1:
14
15
      void main (void)
16
                                                             یورتهای C و D را به صورت خروجی
17
       // Declare your local variables here
18
       unsigned char Row, Scan;
                                                                                تعریف نمودهایم.
19
       DDRC=0xFF;
20
       DDRD=0xFF;
21
22
       while (1)
23
24
             // Place your code here
                                                          در حلقهای که شش بار تکرار می شود، در
25
             Scan = 0b111111110;
26
              for (Row=0; Row<7; Row++)
                                                            ابتدا سطری را که باید فعال شود، فعال
27
28
                    PORTD = Scan;
                                                             نمودهایم. سیس متغیر Scan را برای
29
                    Scan = Scan << 1;
                    Scan = Scan | 1;
                                                          آمادهسازی جهت سطر بعد به سمت چپ
31
                    PORTC = Code [Row];
                    delay ms(5);
                                                         شیفت دادهایم. (دقت کنید که در شیفت به
33
             }
                                                        چپ در C از سمت راست صفر را وارد می-
35
```

کند. برای جلوگیری از این امر آنرا با یک Or کردیهایم.) آنگاه داده مورد نظر را روی سطر که به پورت C وصل است قرار دادهایم و پنج میلی ثانیه صبر می کنیم تا در چشم بیننده ثبت گردد. و همین کار را در هر تکرار حلقه انجام می دهیم.

این سختافزار و نرمافزار در LMS قرار داده شده تا آنرا اجرا کنید و نتیجه را ببینید. نام فایل سختافزاری LED_Matrix_5x7_ROW است.


روش جاروب ستونى

در این روش ابتدا ستون اول، سپس ستون دوم و آنگاه ستونهای بعدی را فعال مینماییم. اگر به مدار ماتریس LEDها دقت کنید میبینید که آندهای LEDهای هر ستون به یکدیگر متصل گردیدهاند، پس برای فعال

نمودن هر سطر باید آنرا به سطح ولتاژ مثبت متصل نماییم. از طرفی به دلیل اینکه در ماتریس LED، کاتدهای LED های هر سطر به هم متصل هستند جهت روشن نمودن هر LED، ستون متناظر با آن LED باید به سطح ولتاژ صفر متصل گردد.

در نتیجه روشن می شود که در طراحی جدول داده هر کاراکتر به ازای نقاطی که می خواهیم LED در آنجا روشن باشد، بایستی عدد صفر را قرار دهیم.

ابتدا به نقشه سخت افزار دقت نمایید:

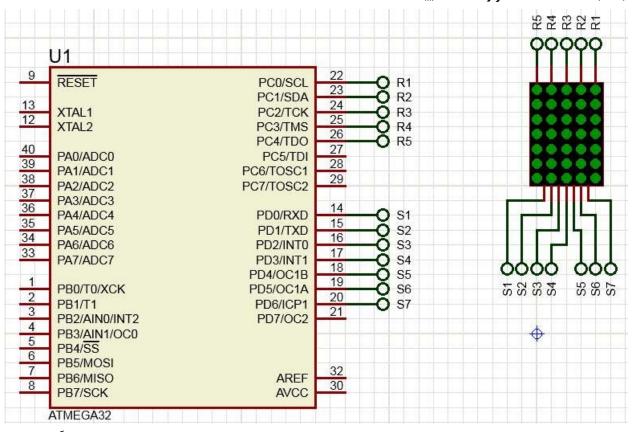

اگر به این سختافزار دقت کنید، فقط جای R1 تا R5 معکوس شدهاند و هیچ تغییر دیگری در آن صورت نگرفته است. اینک به بررسی برنامه نوشته شده برای این سختافزار میپردازیم:

```
#include <mega32.h>
                                                           در ابتدای برنامه به کاراکتر طراحی شده
 2
       #include <delay.h>
 3
                                                            دقت کنید. کاراکتر به صورت ستونی و
 4
       const unsigned char Code[]=
     □ {
 5
                                                                      معكوس طراحي شده است.
                        0001
 6
           0x83,
 7
                        0002
           OxED,
           OxEE.
                        0003
                                     ### . # # # .
8
9
                        0004
                                     . . . . . . . .
10
           0x83,
                        0005
11
           OxFF,
                        0006
                                     * * * * * * * *
12
           OxFF,
                        0007
13
                        0008
     L 3;
14
15
       void main (void)
                                                             یورتهای C و D را به صورت خروجی
16
17
      // Declare your local variables here
                                                                               تعریف نمودهایم.
18
       unsigned char Col, Scan;
19
       DDRC=0xFF;
20
       DDRD=0xFF;
21
                                                         در حلقهای که پنج بار تکرار میشود، در
       while (1)
22
23
                                                         ابتدا ستونی را که باید فعال شود، فعال
24
             // Place your code here
25
             Scan = 0b00000001;
                                                         نمودهایم. سپس متغیر Scan را برای
26
             for (Col=0; Col<5; Col++)
27
                                                        آمادهسازی جهت سطر بعد به سمت چپ
28
                    PORTC = Scan;
29
                    Scan = Scan << 1;
                                                         شیفت دادهایم. آنگاه داده مورد نظر را روی
30
                    PORTD = Code [Col];
31
                    delay_ms(10);
                                                         سطر که به یورت D وصل است قرار داده-
32
33
                                                         ایم و پنج میلی ثانیه صبر می کنیم تا در
```

چشم بیننده ثبت گردد. و همین کار را در هر تکرار حلقه انجام میدهیم. اگر دقت کنید در این برنامه جای یورتهای C و D به یکدیگر عوض شدهاند.

این سختافزار و نرمافزار در LMS قرار داده شده تا آنرا اجرا کنید و نتیجه را ببینید. نام فایل سختافزاری LED_Matrix_5x7_COL است.

أزمایشی که باید انجام دهید:

برای این آزمایش با استفاده از دو ماتریس LED 8X8 یک صفحه ماتریسی LED 8X16 ایجاد کردهایم. برای انجام آزمایش برنامه LED_MATRIX_8X16 را روی شبیه ساز لود کنید برنامه که حروف

F تا A را از سمت چپ وارد کرده و از سمت راست خارج کند. سرعت را طوری قرار دهید که خیلی سریع و خیلی کند نباشد.